

درس الکترونیک I- دانشگاه آزاد تهران مرکز - گروه مهندسی پزشکی  
قطعات و تجهیزات لازم برای راه اندازی یک آزمایشگاه الکترونیک خانگی  
V01 مولتی متر دیجیتال ۸۳۰

هویه goot ، دقت شود که فقط نوع قلمی با توان ۴۰ وات خریداری شود.  
پایه هویه نوع لوله فنری یا نوع M شکل (مدلهای ساده و ارزان قیمت توصیه می شود، حتی خودتان نیز می توانید با یک سیم ضخیم فلزی یا ورق فلزی، پایه را بسازید)  
سیم لحیم ۰.۸ میلیمتر - ۲ متر - (مارک آسه‌هی بهترین است ولی مatasفانه تقلیب آن به شدت زیاد شده است. مارک مناسب دیگر goot است)  
روغن لحیم ۲۵ گرمی تکنوشیمی قوطی فلزی  
منبع تغذیع (از منابع تغذیه بلا استفاده موبایل با ولتاژ ۵ ولت می توان استفاده کرد)  
برد برد یک عدد

سیم جامپر نر به نر ۲۰ سانتیمتر برد بردی (یک دسته، حدود ۳۰ رشتہ)  
برد مسی سوراخ دار معروف به برد هزار سوراخ(یک طرف مس جهت لحیم کاری)، یک عدد 10cm\_x10cm  
دیود معمولی از هر کدام ۱۰ عدد 1N4007 و 1N4148  
دیود زنر ۳.۳ ولتی نیم وات ۳ عدد  
سیم نازک تلفنی ۵ متر، در الکتریکی های محل یافت می شود  
سیم چین یا ناخن‌گیر مستعمل  
خازن سرامیک : از هر کدام ۱۰ عدد: 10nF-33nF-100nF-220nF  
خازن شیمیایی، ولتاژ کاری بین ۱۶ الی ۳۵ ولت، از هر کدام ۵ عدد:  
1uF,10uF,33uF,100uF,470uF

مقاومت معمولی ۰.۲۵ وات یا ۰.۵ وات، از هر کدام ۵ عدد:  
10, 33, 100, 1K, 1.5K, 2.2K, 3.3K, 5.6K, 10K, 22K, 47K, 150K, 1M

LED ۵ میلیمتر

دیود فرستنده و گیرنده مادون قرمز (دوسر). از هر نوع، یک یا دو عدد  
 مقاومت حساس به نور یک یا دو عدد  
 رله کوچک ۵ ولتی یک عدد

سلف نیم آمپر ۱۰mH و ۱mH

ترانزیستور: از هر کدام ۴ عدد: BC547, BC558, BD139, BD140  
پتانسیومتر از هر کدام یک یا دو عدد 10K و 100K  
بلندگوی کوچک یک عدد قطر ۳ یا ۴ سانتیمتر  
میکروفون خازنی یک عدد  
بازر(بوق) ۵ ولتی یک عدد

مدارهای مجمع از نوع DIP (پایه های نوع DIP داخل بردبرد وارد می شوند) هر آی سی دو عدد :

LM555\_DIP ,LM358\_DIP

سوکت ۸ پایه ۴ عدد، برای اتصال آی سی های DIP به برد های لحیم کاری شده

#### توصیه ها:

جهت شبیه سازی در حالت مقدماتی نرم افزار Proteus و در حالت پیشرفته نرم افزار Alitium\_Designer پیشنهاد می شوند

در ادامه سعی شود که با ترازیستورهای FET و Mosfet و همچنین تریستور و ترایاک کار شود  
حتما در درس مدار منطقی سعی شود با آی سی های لاجیک کار شود.

جهت کار با میکروکنترلرها لازم است تا دانشجویان گرامی با زبان C آشنا باشند.

#### مدارهای پیشنهادی:

مبدل ولتاژ ۵ ولت به ۱۵ ولت (پروژه درس)

فتول - روشن کردن چراغها به صورت خودکار در هنگام شب (پروژه درس)

انتقال صورت از طریق دیودهای مادون قرمز

فلاشر با دو LED

رقص نور

تقویت کننده صوتی پوش پول

سمعک (پروژه درس)

# قطعات الالكترونيک

## ACTIVE      PASSIVE

Transistor			Resistor		
Diode			LDR		
LED			Thermistor		
Photodiode			Capacitor		
Integrated Circuit		-	Inductor		
Operational Amplifier			Switch		
Seven Segment Display			Variable Resistor		
Battery			Transformer		

[https://aramiselectronics.com/wp-content/uploads/2020/02/الكترونيک\\_اسنایپ\\_20\\_با\\_قطعات.pdf](https://aramiselectronics.com/wp-content/uploads/2020/02/الكترونيک_اسنایپ_20_با_قطعات.pdf)